


Luke Le

CS4141.116

10/20/2023

Experiment 2 Post-Lab


Equation Y_1

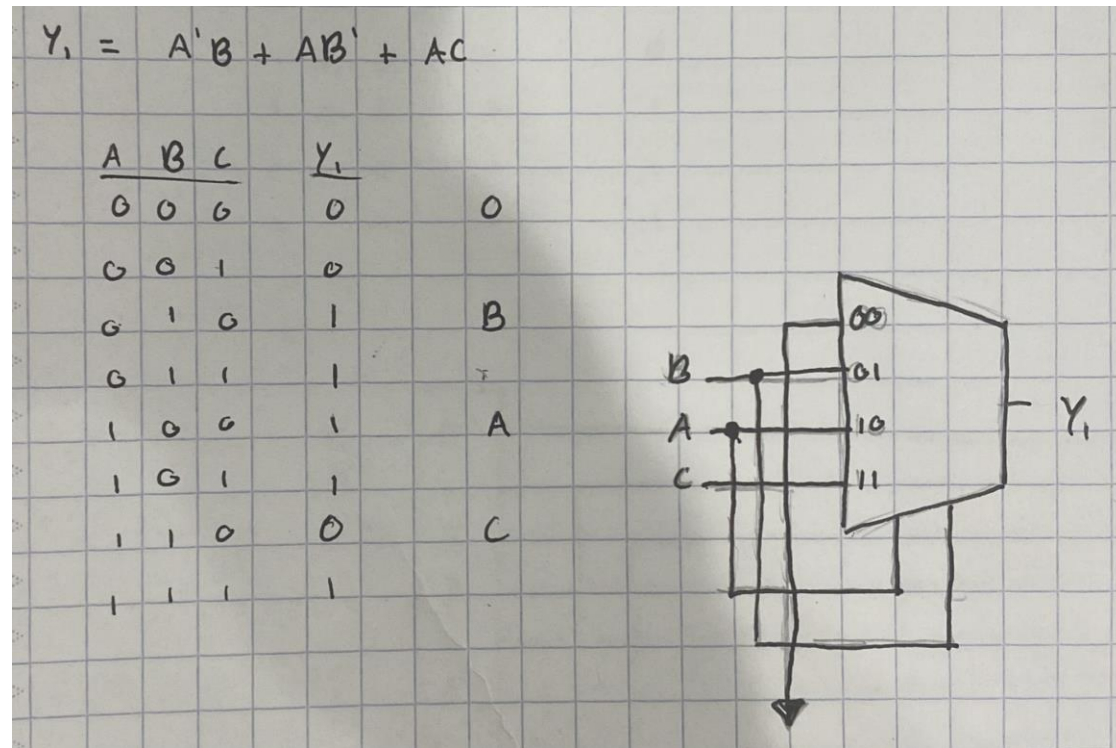

Equation Y_2

$$Y_2 = A'B'C + A'BC + AB'C' + ABC'$$

A	B	C	Y_2
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

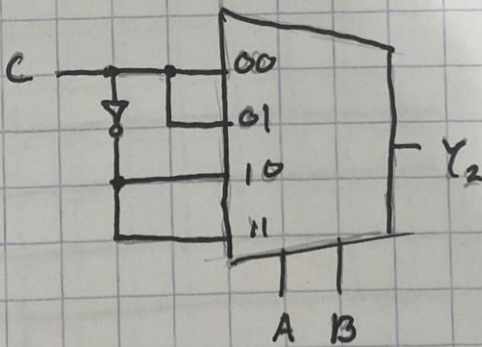

Full Adder

