

Luke Le


CS4141.116

10/06/2023

Experiment 1 Post-Lab

I worked with Jackson and Sarah during the lab portion. I do not know their last names.

1. $Y_1 = (AB) + (CD)'$

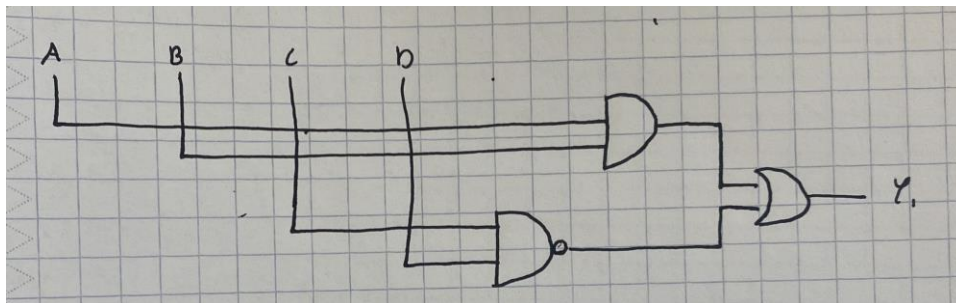

a	b	c	d	Y
---	---	---	---	---
0	0	0	0	1
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1

| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |

| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |


| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |

| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |

| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |

| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

2. $Y_2 = (A'B') + (CD)$

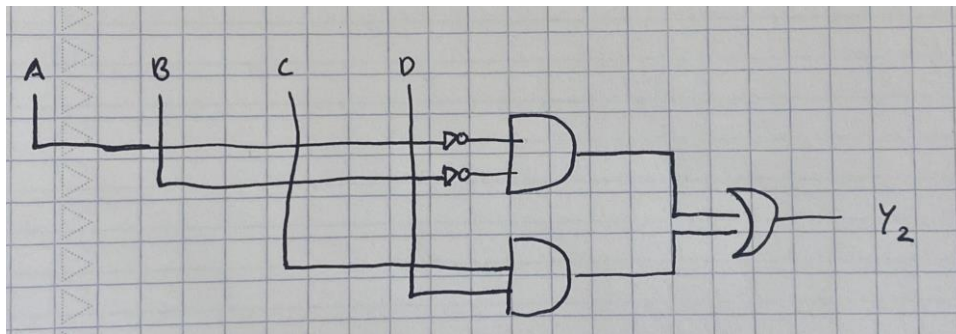

| a | b | c | d | Y |

| --- | --- | --- | --- | --- |

| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |

| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |

| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |

| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |

| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |

| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |

| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |


| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |

| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |

| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

$$3. Y_3 = (AB)' + (C'D')$$

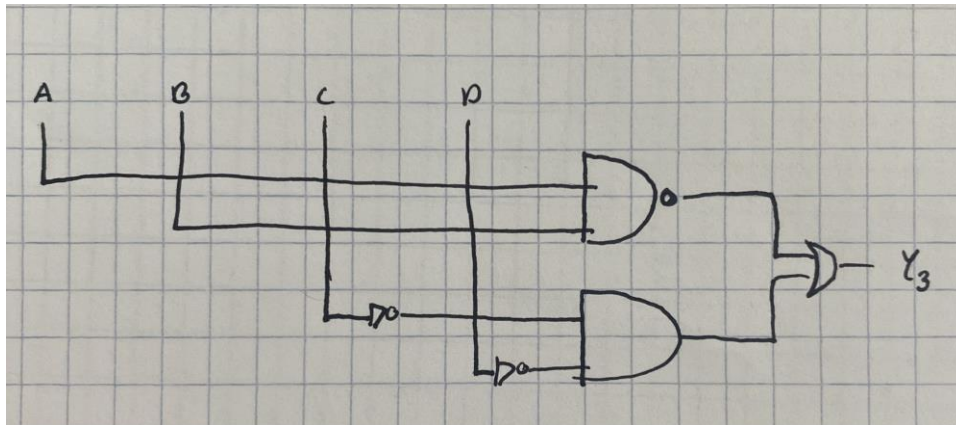

a	b	c	d	Y
---	---	---	---	---

---	---	---	---	---
-----	-----	-----	-----	-----

0	0	0	0	1
---	---	---	---	---

0	0	0	1	1
---	---	---	---	---

0	0	1	0	1
---	---	---	---	---

0	0	1	1	1
---	---	---	---	---

0	1	0	0	1
---	---	---	---	---

0	1	0	1	1
---	---	---	---	---

0	1	1	0	1
---	---	---	---	---

0	1	1	1	1
---	---	---	---	---

1	0	0	0	1
---	---	---	---	---

1	0	0	1	1
---	---	---	---	---

1	0	1	0	1
---	---	---	---	---

1	0	1	1	1
---	---	---	---	---


1	1	0	0	1
---	---	---	---	---

1	1	0	1	0
---	---	---	---	---

| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |

| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
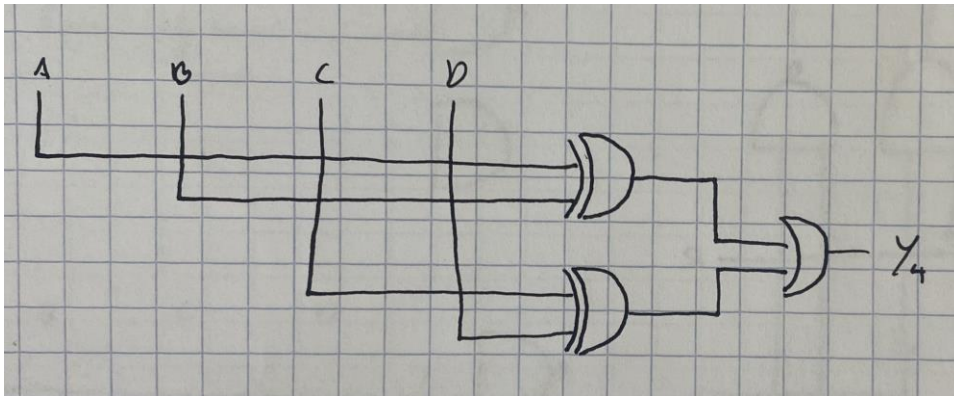
$$4. Y_4 = (A \text{ xor } b) + (C \text{ xor } D)$$



a	b	c	d	Y
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1

| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |

| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |